Vienkāršu elektrisku shēmu modelēšana

Artūrs Pesockis REBC03

May 2018

Chapter 1


Teorētiska daļa


Uzdevums:

Apēķiniet spriegumus uz rezistoriem 1. attēlā dotajā shēmā. Sprieguma avota V1 sprieguma vērtību U (Voltos) izvēlieties daļskaitli, kas būtu Jūsu apliecības pēdējie trīs cipari dalīti ar 10. Piemēram. '101REB123' nozīmē V1 = 12.3 (Volti), R1 ir apliecības pēdējo 3 ciparu otrais numurs+1, R2 ir apliecības numura pēdējais cipars +1. Piemēram, ja Jūsu apliecības numurs ir '101REB123' tad 'R1=3', 'R2=4'.[1]

Variants:

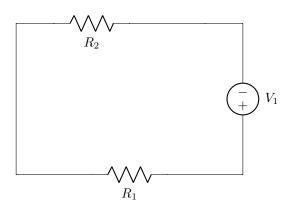Manas apliecibas numurs ir 171 REB
104 savukārt V1 pēc formulas būs 10.4 V, R1=0+1 Om, R2=4+1 Om.
[2]



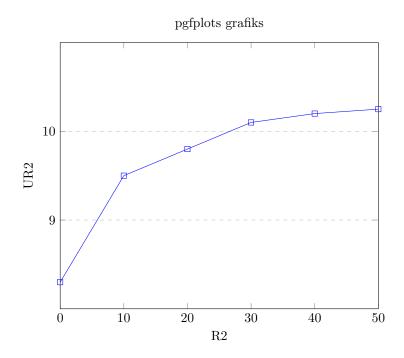

1.1 Ķēdes aprēķins

R1	1 Oms
R2	5 Oms
V1	10.4 V
U_{R2}	10.4 V
U_{R1}	8.67 V

Chapter 2

Praktiskā daļa

2.1 Darbs ar GEDA programmām

2.1.1 darbs ar gschem

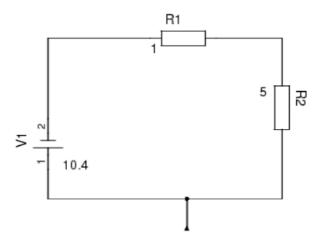


Figure 2.1: gschem shēma

2.1.2 darbs ar gnetlist

* Spice netlister for gnetlist R2 2 0 5 R1 1 2 1 V1 0 1 10.4 .END

2.1.3 darbs ar ngspice

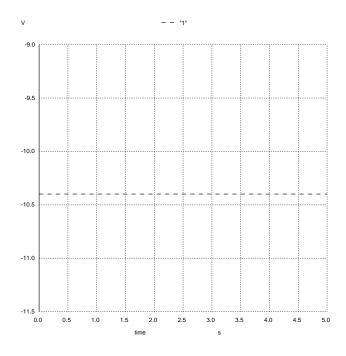


Figure 2.2: R1 grafiks

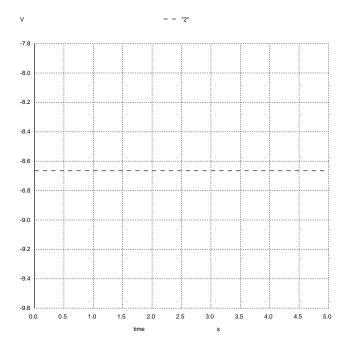


Figure 2.3: R2 grafiks

2.2 Darbs ar QUCS programmām

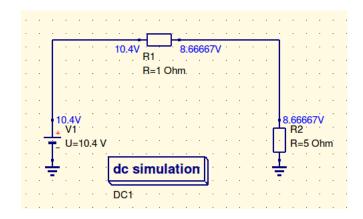


Figure 2.4: Shēma QUCS vidē un DC simulacija


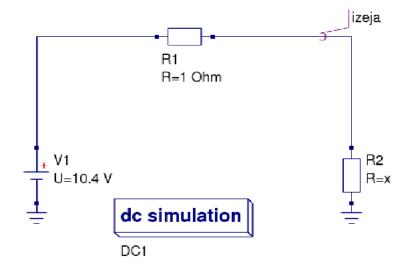


Figure 2.5: Sweep simulacija

Parameter sweep

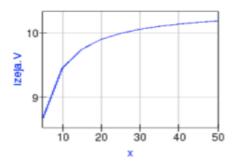SW1 Sim=DC1 Type=lin Param=x Start=5 Ohm Stop=50 Ohm Points=10



à	х	V1.I
ш	5	-1.73
ш	10	-0.945
ш	15	-0.65
ш	20	-0.495
ш	25	-0.4
	30	-0.335
	35	-0.289
¥	40	-0.254

Figure 2.6: Sweep simulacijas grafiks un tabula

Literatūras saraksts

- [1] Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The LATEX Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993.
- [2] Albert Einstein. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]. Annalen der Physik, 322(10):891–921, 1905.